

Licht - DALI Leuchte mit PUSH-DIM via Funktaster Schalten/Dimmen

Ausgangslage:

Eine Leuchte durch DALI-Netzteil mit Anschluss «PUSH-DIM» über einen Funktaster Schalten und Dimmen können. Ansteuerung via Funktaster oder über konventionelle Taster.

Lösung:


Anschliessen des Funk-Empfängers ALADIN EnO 1-Kanal am PUSH-DIM Eingang des DALI-Netzteils. Konventionelle Taster werden parallel angeschlossen.

Der Funk-Empfänger wird als Impulsfunktion programmiert.

- Kurz drücken: Schalten EIN/AUS
- Lang drücken: Dimmen AUF/AB

Besonderheit:

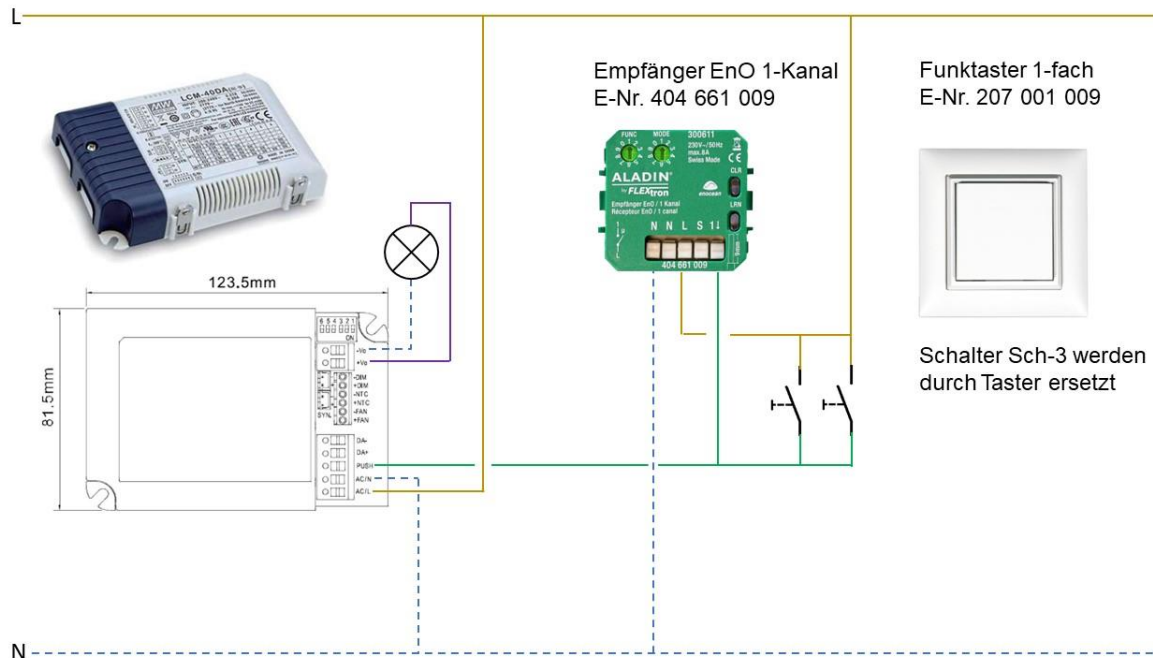- Funktion 3 / Mode 6: Dies bietet den Vorteil, dass der Impuls nur während des Drückens (beider Wippenseiten) dauert. Ein Notstopp (nach 5 Sek.) des Empfängers verhindert zudem, dass der PUSH-DIM-Eingang bei langem Drücken oder bei Funkstörung blockiert werden kann.



Produkte:

- 207 001 009 ALADIN Funktaster 1-fach, unbedruckt
- 404 661 009 ALADIN EnO Empfänger 230V, 1 Kanal

Programmierung:

Empfänger Schalten / 1-Kanal, 230V

1. Empf.: Funktion / Modus einstellen **FUNC 3 / MODE 6**
2. Empf.: LRN 1x kurz drücken (blinkt grün)
3. Taster: Taster **2x** drücken
4. Empf.: LED leuchtet 3s nach einlernen
5. Empf.: LRN 1x kurz drücken (LED löscht / Sender eingelernt)

Weitere Funktionen / Parameter einstellbar gem. Manual