

Licht

Lichtschaltung mit verzögertem Lüfterstart

Ausgangslage:


In einem Badezimmer oder einer Toilette ohne Fenster soll das Licht mit einem Funktaster eingeschaltet werden können, wobei mit 3 Minuten Verzögerung die Lüftung startet.

Lösung:

Ein ALADIN EnO-Empfänger 2-Kanal wird an die Spannungsversorgung der Geräte angeschlossen. Dabei steuert Kanal 1 die Beleuchtung und Kanal 2 die Lüftung. Bei Aktivierung des Tasters schaltet das Licht ein und startet nach 3 Minuten die Lüftung. Diese läuft nach Abschaltung des Lichts noch 5 Minuten nach.

Besonderheiten:

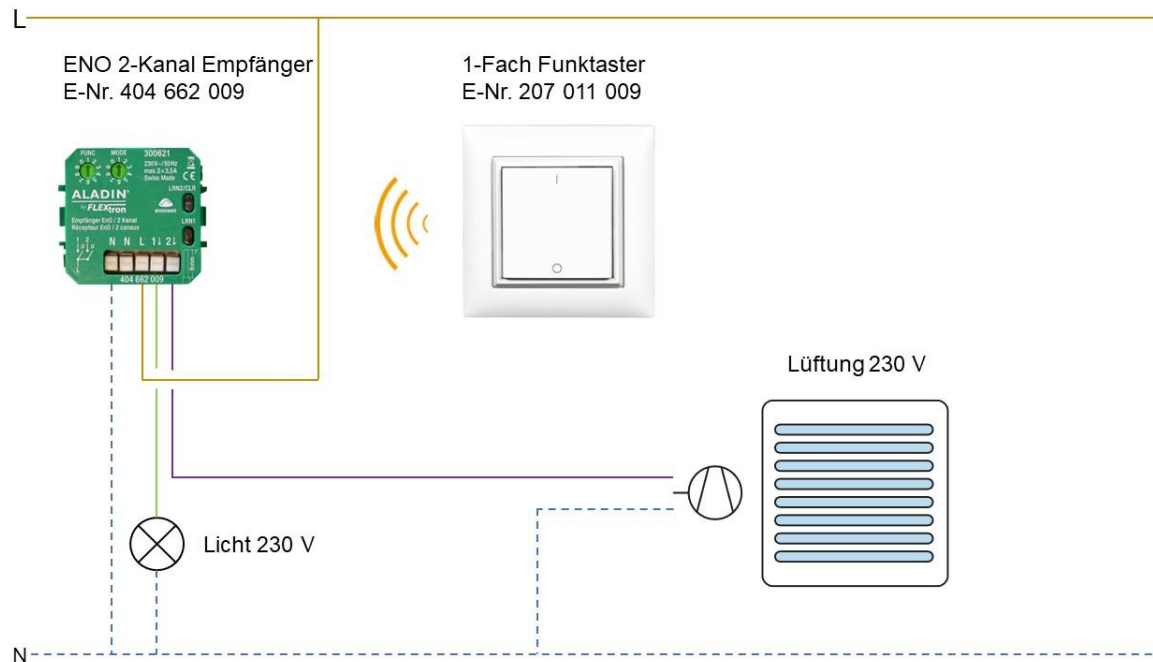- Für beide Geräte ist nur ein Empfänger notwendig.
- Die Nachlaufzeit der Lüftung kann individuell eingestellt werden.



Produkte:

- 207 011 009 ALADIN Funktaster bedruckt I / O
- 404 662 009 ALADIN EnO Empfänger 230V, 2-Kanal

Programmierung:

Beleuchtung:

1. Empf.: Funktion einstellen
2. Empf.: **LRN1** 1x kurz drücken (blinkt grün)
3. Funktaster: Taste **2x** drücken
4. Empf.: LED leuchtet 3s nach einlernen
5. Empf.: LRN 1x kurz drücken (LED löscht / Sender und Funktion eingelernt)

FUNC 1 / MODE 1

Lüfter:

1. Empf.: Funktion einstellen
2. Empf.: **LRN2** 1x kurz drücken (blinkt grün)
3. Funktaster: Taste **2x** drücken
4. Empf.: LED leuchtet 3s nach einlernen
5. Empf.: LRN 1x kurz drücken (LED löscht / Sender und Funktion eingelernt)

FUNC 6 / MODE 1

Weitere Funktionen / Parameter einstellbar gem. Manual